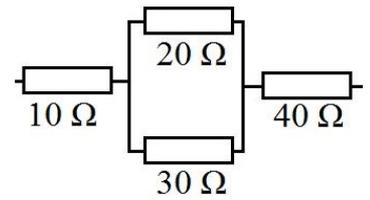


Aufgabe 1

Nebenstehende Graphik zeigt eine Mischung aus Reihenschaltung und Parallelschaltung. Wie gross ist der Gesamtwiderstand?



Aufgabe 2

Berechne den Gesamtwiderstand der nächsten Schaltung.
Hinweis: der Kreis (ganz links) in der Leitung soll eine Batterie darstellen.

